
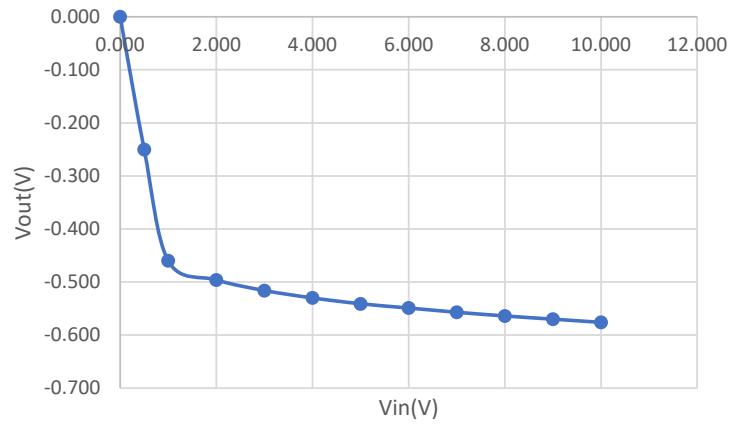


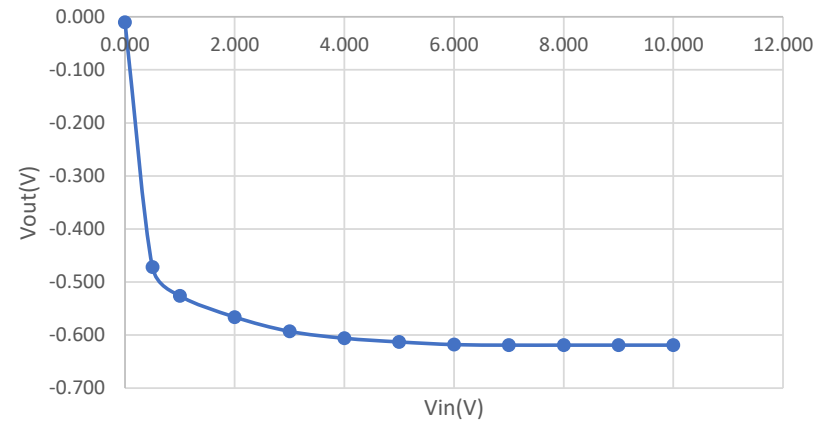
Vin vs Vout for Log Amplifier using Diode



Vin vs Vout for Log Amplifier using BJT



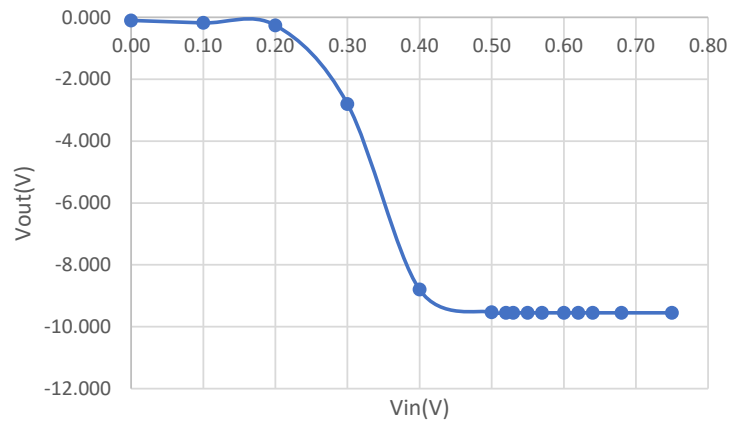Vin vs Vout for Antilog Amplifier using Diode



Vin vs Vout for Antilog Amplifier using BJT

